

Таблица 2

№ варианта	№ схемы	R ₁ (Ом)	R ₂ (Ом)	R ₃ (Ом)	Другие данные
1	1	Посл.3 и 5	Пар. 3 и 1	Посл.3 и 2	E = 4В
2	2	Пар. 6 и 2	Посл.1 и 5	Пар. 4 и 4	E = 6В
3	3	Посл.1 и 3	Пар. 8 и 8	Посл.3 и 5	E = 8В
4	4	Пар. 9 и 3	Посл.3 и 1	Пар. 6 и 6	E = 10В
5	5	Посл.3 и 5	Пар.10 и 10	Посл.2 и 3	E = 12В
6	6	Пар. 3 и 1	Посл.3 и 2	Пар. 7 и 7	E = 14В
7	1	Посл.1 и 5	Пар. 9 и 9	Посл.3 и 3	E = 16В
8	2	Пар. 8 и 8	Посл.3 и 2	Пар. 3 и 1	E = 14В
9	3	Посл.1 и 5	Пар.12 и 12	Посл.3 и 2	E = 12В
10	4	Пар. 6 и 2	Посл.3 и 3	Пар.10 и 10	E = 10В
11	5	Посл.1 и 5	Пар. 2 и 6	Посл.3 и 1	E = 8В
12	6	Пар. 4 и 4	Посл.1 и 2	Пар. 3 и 1	E = 6В
13	1	Посл.2 и 1	Пар. 3 и 1	Посл.3 и 1	E = 4В
14	2	Пар. 3 и 1	Посл.1 и 5	Пар. 6 и 6	E = 6В
15	3	Посл.1 и 6	Пар. 8 и 8	Посл.1 и 5	E = 8В
16	4	Пар. 3 и 9	Посл.2 и 5	Пар.10 и 10	E = 10В
17	5	Посл.3 и 5	Пар.12 и 12	Посл.3 и 3	E = 12В
18	6	Пар.14 и 14	Посл.3 и 7	Пар. 12 и 4	E = 14В
19	1	Посл.3 и 5	Пар.16 и 16	Посл.3 и 5	E = 16В
20	2	Пар. 9 и 3	Посл.1 и 5	Пар. 8 и 8	E = 14В
21	3	Посл.3 и 1	Пар.12 и 12	Посл.1 и 5	E = 12В
22	4	Пар. 6 и 6	Посл.3 и 4	Пар. 6 и 2	E = 10В
23	5	Посл.3 и 2	Пар. 8 и 8	Посл.3 и 5	E = 8В
24	6	Пар.8 и 8	Посл.3 и 1	Пар. 6 и 6	E = 6В
25	1	Посл.1 и 2	Пар. 3 и 1	Посл.3 и 1	E = 4В
26	2	Пар. 6 и 2	Посл.3 и 1	Пар. 6 и 6	E = 8В
27	3	Посл.3 и 1	Пар. 3 и 1	Посл.3 и 1	E = 10В



Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический
университет»

Кафедра «Теоретическая и общая электротехника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе
по выполнению расчетно-графической работы №1

по курсу «Математические задачи электротехники и электроэнергетики»
для студентов ЭТФ по теме

ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Составитель: Грачев П.Ю.